

# Prova Finale di Reti Logiche

Viola Renne

Aprile 2022

Matricola: 932160  
Codice Persona: 10681612  
Docente: Gianluca Palermo

## Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>2</b>
1.1	Esempio . . . . .	3
<b>2</b>	<b>Architettura</b>	<b>4</b>
2.1	Codificatore convoluzionale . . . . .	4
2.2	Datapath . . . . .	4
2.3	Macchina a Stati Finiti . . . . .	6
<b>3</b>	<b>Risultati sperimentali</b>	<b>8</b>
3.1	Report di sintesi . . . . .	8
3.2	Simulazioni . . . . .	8
3.2.1	Test Bench 1 . . . . .	8
3.2.2	Test Bench 2 . . . . .	8
3.2.3	Test Bench 3 . . . . .	8
3.2.4	Test Bench 4 . . . . .	8
3.2.5	Test Bench 5 . . . . .	9
3.2.6	Test Bench 6 . . . . .	9
3.2.7	Test Bench 7 . . . . .	9
<b>4</b>	<b>Conclusioni</b>	<b>9</b>

## 1 Introduzione

L'obiettivo del progetto è quello di implementare un modulo hardware in VHDL che applica ad un flusso di parole il codice convoluzionale  $\frac{1}{2}$  (ovvero ogni bit di una parola viene codificato con due bit). Dato il numero di parole che compongono il flusso, al componente viene richiesto di:

1. accedere ad un indirizzo della memoria RAM per recuperare le parole;
2. serializzare le parole, generando un flusso in ingresso continuo da 1 bit;
3. applicare sul flusso il codice convoluzionale  $\frac{1}{2}$  fornito dalla specifica (riportato successivamente).

Questa operazione genererà un flusso in uscita ottenuto dal concatenamento dei due bit in output;

4. parallelizzare, su 8 bit, il flusso continuo in uscita e scriverlo in memoria RAM.

L'implementazione deve essere in grado di gestire un segnale di reset. Per l'implementazione si è scelto di sopprimere il reset asincrono rispetto al segnale di clock.

 


Figura 1: Codificatore convoluzionale

## 1.1 Esempio

Si riporta di seguito un esempio di codifica con il codificatore convoluzionale. Nella figura è riportata una memoria con indirizzamento a 16 bit. La lettura parte all'indirizzo 0, il quale contiene la lunghezza della sequenza in ingresso (nell'esempio 2 parole). Le parole che compongono il flusso di ingresso vengono lette a partire dall'indirizzo 1, mentre le parole che compongono il flusso di uscita si scrivono a partire dall'indirizzo 1000.

Sequenza di parole in ingresso: 01101001 10110101

Sequenza di parole in uscita: 00111010 00011111 10100010 10000100

Al termine della computazione la RAM è la seguente:

Indirizzo	Valore
0	2
1	105
2	181
[...]	
1000	58
1001	31
1002	162
1003	132

La computazione avvenuta è la seguente:

$u_k$  è l'input dato al codificatore convoluzionale  $p_{1k}$  e  $p_{2k}$  sono rispettivamente il primo e il secondo output

$t$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$u_k$	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1
$p_{1k}$	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0
$p_{2k}$	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0

 


Figura 2: Macchina a Stati Finiti del codificatore convoluzionale

## 2 Architettura

L'architettura è stata progettata in maniera modulare, in modo da specializzare i singoli componenti creati. Di seguito si trova una spiegazione dei vari moduli.

### 2.1 Codificatore convoluzionale

Il codificatore convoluzionale è il modulo più interno che implementa la macchina a stati finiti in figura 2. Questo modulo è stato realizzato con specifica behavioural mediante tre processi: **state\_reg**, **delta0** e **lambda0**. Il processo **state\_reg** è il processo sequenziale che ha il compito di cambiare lo stato interno sul fronte di salita del clock. Il processo **delta0** è un processo combinatorio che calcola lo stato valido per il prossimo fronte di salita. Il processo **lambda0** è un processo combinatorio che calcola le uscite. Questo modulo riceve in ingresso quattro segnali e ha in uscita due segnali. Il segnale di ingresso **u** rappresenta la sequenzializzazione delle parole, mentre i due output che compongono il flusso in uscita sono **p1** e **p2**. In ingresso sono presenti anche i segnali di **stop** e di **reset**. Il segnale di **stop** serve a mantenere lo stato attuale della FSM in attesa che nel registro **i\_word** venga caricata la parola successiva da computare. Il segnale di **reset** serve per resettare il codificatore convoluzionale nel momento in cui è terminata la codifica di un flusso e si deve cominciare la codifica del flusso successivo.

### 2.2 Datapath

Il datapath è l'insieme dei registri necessari per l'esecuzione delle operazioni. Di seguito vi è la lista dei vari registri e della loro funzione:

- **i\_word**: nel momento in cui viene letta una parola, ad **i\_word** viene assegnato il valore presente in **i\_data**. Per eseguire un assegnamento al registro **i\_word** viene posto il segnale **i\_word\_load** a '1'.
- **input**: si tratta del segnale di input del codificatore convoluzionale. E' composto da un singolo bit che viene selezionato attraverso un multiplexer con segnale di selezione **i\_sel**.
- **output**: è il registro che mantiene il concatenamento di **output\_1** e **output\_2**, ovvero le uscite del codificatore convoluzionale.
- **o\_word**: si tratta di un registro di 16 bit che contiene la concatenazione delle due parole che verranno scritte in memoria. Il suo contenuto è ottenuto a partire dal risultato del codificatore convoluzionale a cui viene dato in input la sequenzializzazione dalla parola nel registro **i\_word**. Per poter parallelizzare il suo contenuto a 8 bit, viene utilizzato un multiplexer con segnale di selezione **d\_sel**. Per **d\_sel** = '1', a **o\_data** vengono assegnati gli 8 bit più significativi di **o\_word**, al contrario, per **d\_sel** = '0', a **o\_data** vengono assegnati gli 8 bit meno significativi.

- **end\_addr**: contiene il valore della memoria RAM all'indirizzo 0 che rappresenta sia l'indirizzo al quale si trova l'ultima parola da leggere sia il numero di parole da leggere.
- **read\_addr**: contiene l'indirizzo di memoria al quale si è arrivati con la lettura. Nel momento in cui si deve eseguire un'operazione di lettura, ad **o\_addr** verrà assegnato il valore di **read\_addr** attraverso il multiplexer con segnale di selezione **oa\_sel**. Al termine dell'operazione di lettura, il valore di **read\_addr** verrà incrementato di 1. Il valore di **read\_addr** viene resettato ponendo a '0' il valore di **re\_sel** e ponendo a '1' il valore di **read\_addr\_load**. Il valore di **read\_addr** viene comparato al valore di **end\_addr** e se questi due valori sono uguali, il segnale **o\_end** viene posto a '1'.
- **write\_addr**: questo segnale è analogo al segnale **read\_addr** per l'operazione di scrittura. Per assegnare a **o\_addr** il valore di **write\_addr** per effettuare un'operazione di lettura, il segnale **oa\_sel** viene posto a '1'. Al termine dell'operazione di lettura, il valore del registro viene incrementato di 1 attraverso il multiplexer con segnale di selezione **wr\_sel** e ponendo il segnale di caricamento **write\_addr\_load** pari a '1'.

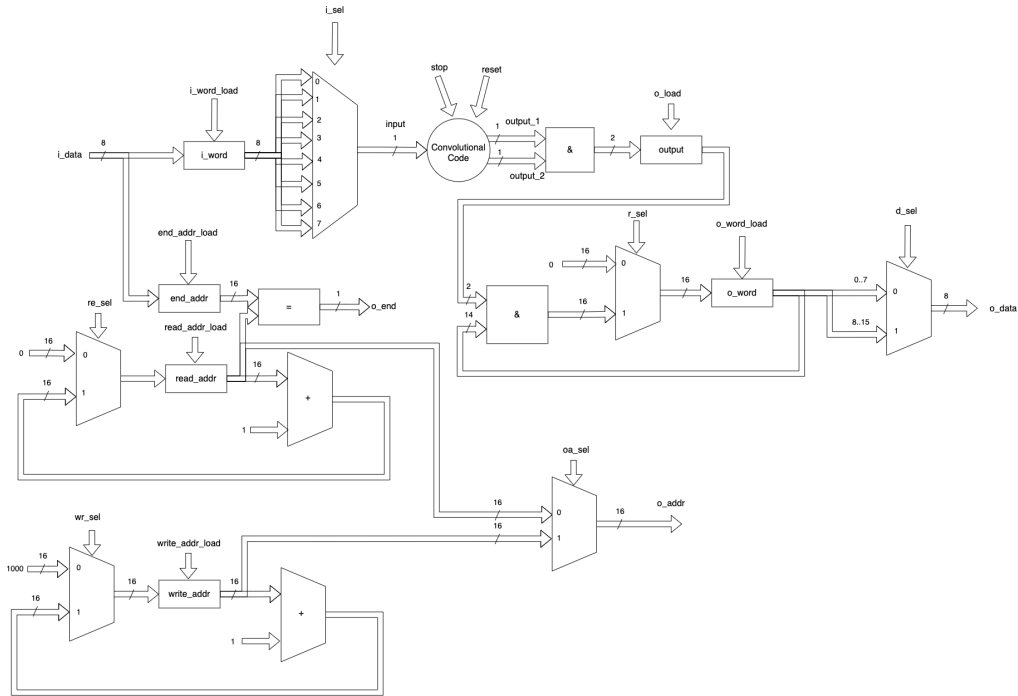


Figura 3: Datapath

## 2.3 Macchina a Stati Finiti

La FSM mantiene lo stato attuale della computazione e stabilisce il valore dei segnali di selezione e di caricamento del datapath e i segnali di output del componente `project_reti_logiche`. La FSM è stata realizzata con specifica behavioural mediante tre processi: **STATE\_OUTPUT**, **DELTA1**, **LAMBDA1**.

**STATE\_OUTPUT** è il processo sequenziale che ha il compito di asserire le uscite (`o_we` e `o_en` e i segnali di selezione `oa_sel` e `i_sel`) e di cambiare lo stato interno sul fronte di salita del clock. **DELTA1** e **LAMBDA1** sono invece i processi combinatori che calcolano rispettivamente lo stato e le uscite. Il suo schema in termini di diagramma degli stati ha 12 stati ed è rappresentato in figura 4. Segue una descrizione degli stati formali della FSM:

- **IDLING**: stato di idle in cui si posiziona la FSM al reset della computazione. La macchina aspetta che venga asserito il segnale `i_start`.
- **SET\_READ\_ADDR**: stato in cui vengono preparate le uscite per leggere l'indirizzo dell'ultima parola da leggere dalla RAM.
- **WAITING\_ADDR**: stato in cui si aspetta un ciclo di clock per consentire alla RAM di asserire le sue uscite
- **READ\_ADDR**: stato in cui si legge il dato dalla RAM e viene salvato l'indirizzo di fine lettura in `end_addr`
- **SET\_READ\_DATA**: stato in cui vengono preparate le uscite per leggere la parola all'indirizzo `read_addr` se `o_end` è '0'. Nel caso in cui `o_end` fosse pari a '1', si termina la computazione di questo flusso di parole e si passa allo stato di **END\_WRITE**.
- **WAITING\_DATA**: stato in cui si aspetta un ciclo di clock per consentire alla RAM di asserire le sue uscite
- **READ\_DATA**: stato in cui si legge la parola dalla RAM e viene salvata in `i_word`.
- **GENERATE\_WORD**: stato in cui si attende la generazione delle parole di uscita attraverso il codificatore convoluzionale.
- **END\_GENERATION**: stato in cui termina la generazione delle parole e si leggono gli ultimi due output.
- **WRITE.FIRST\_WORD**: stato in cui vengono preparate le uscite per scrivere la prima parola nella RAM.
- **WRITE.SECOND\_WORD**: stato in cui vengono preparate le uscite per scrivere la seconda parola nella RAM.
- **END\_WRITE**: stato in cui si asserisce `o_done` a '1' e si aspetta che `i_start` venga portato a '0' per riportarsi allo stato di **IDLING**.

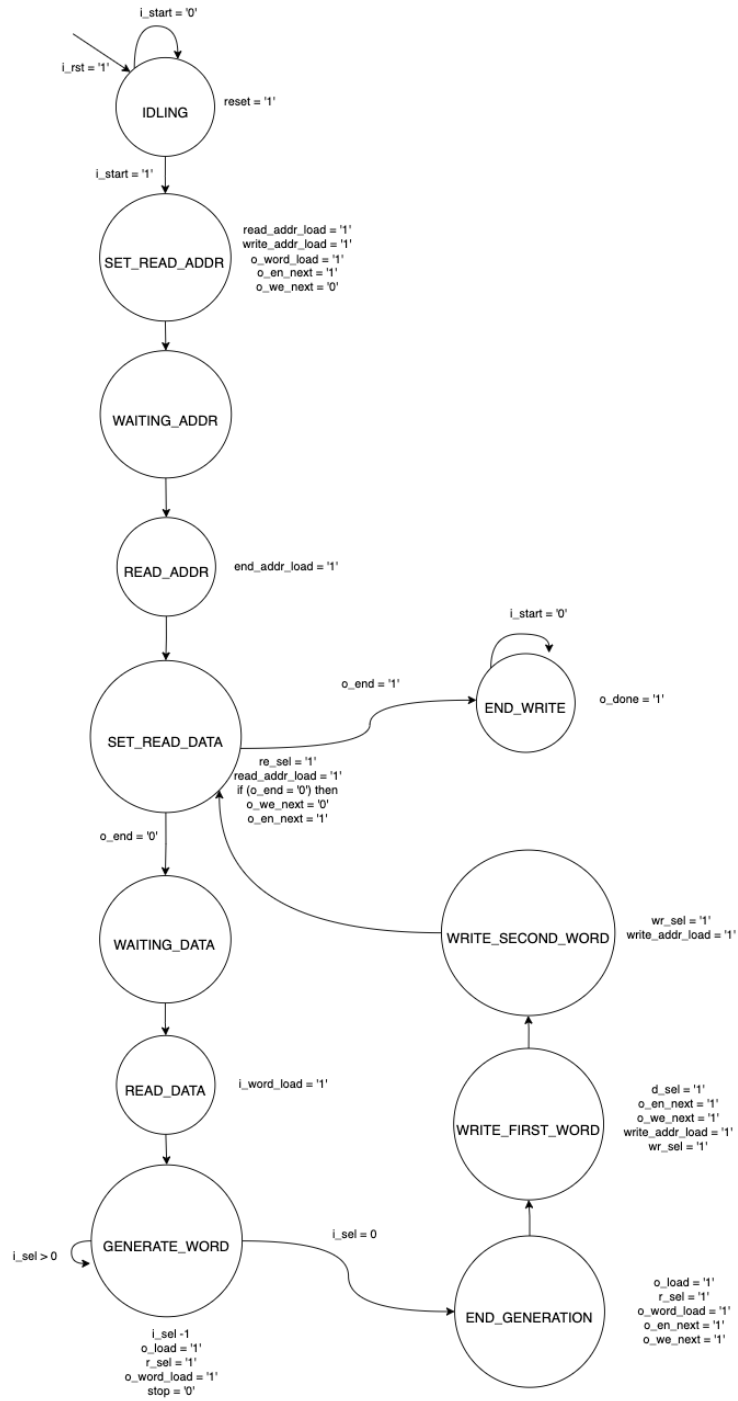


Figura 4: Macchina a Stati Finiti

## 3 Risultati sperimentali

### 3.1 Report di sintesi

La sintesi è stata effettuata con software Vivado 2021.2. Dal punto di vista dell'area la sintesi riporta il seguente utilizzo dei componenti:

- LUT: 98
- FF: 77
- F7 Mutex: 1

Si è fatta particolare cautela nella scrittura del codice per evitare utilizzo di latch.

Lo slack ottenuto è di 96.746 ns.

### 3.2 Simulazioni

Di seguito vengono riportare le simulazioni effettuate per verificare la correttezza dell'implementazione. Per tutti i test riportati è stata effettuata la simulazione behavioural e successivamente la simulazione functional, entrambe con successo.

#### 3.2.1 Test Bench 1

Inizialmente sono stati utilizzati il test di prova fornito dal docente e un test simile descritto nella sezione esempio 1.1.

#### 3.2.2 Test Bench 2

Questo test controlla che la computazione sia corretta nel caso in cui il numero di parole da leggere sia pari a zero, ovvero la sequenza di parole da computare abbia lunghezza nulla. In questo caso  $RAM(0) = "00000000"$ .

#### 3.2.3 Test Bench 3

Questo test controlla che la computazione sia corretta nel caso in cui la sequenza di parole da computare sia massima (ovvero pari a 255 parole). In questo caso  $RAM(0) = "11111111"$ .

#### 3.2.4 Test Bench 4

Questo test controlla che la computazione sia corretta nel caso in cui si richieda la codifica di più flussi uno dopo l'altro. In particolare sono stati fatti test su 2, 3 e 4 flussi successivi sulla stessa RAM.



### 3.2.5 Test Bench 5

Questo test controlla che la computazione sia corretta nel caso in cui si richieda la codifica di più flussi uno dopo l'altro. In particolare sono stati fatti test su 3 flussi successivi andando a modificare i valori nella RAM.

### 3.2.6 Test Bench 6

Questo test controlla che non avvengano errori nel caso in cui durante la computazione venga asserito il segnale di reset e venga fatta ripartire la computazione.

### 3.2.7 Test Bench 7

Sono stati generati casualmente vari test per coprire una varietà di casi.

## 4 Conclusioni

Si ritiene che l'architettura progettata rispetti le specifiche. Ciò è stato verificato mediante testing sia casuale che con test benches scritti manualmente. L'architettura inoltre presenta delle prestazioni considerevoli in quanto è possibile abbassare il ciclo di clock fino a un ordine di grandezza in meno rispetto a quello dato nella specifica, infatti lo slack è di 96.746 ns. Questo risulta un vantaggio considerando anche l'applicazione reale del codice convoluzionale, il quale viene utilizzato nelle telecomunicazioni per la correzione d'errore. Infatti, l'obiettivo è quello di ottenere un trasferimento di dati affidabile in numerose applicazioni come la telefonia mobile e la radio.

La scelta di un'architettura modulare e facilmente espandibile è un vantaggio in quanto consente di riutilizzare più volte lo stesso identico componente.